
## ЗАДАЧА АНАЛИЗА СХЕМ

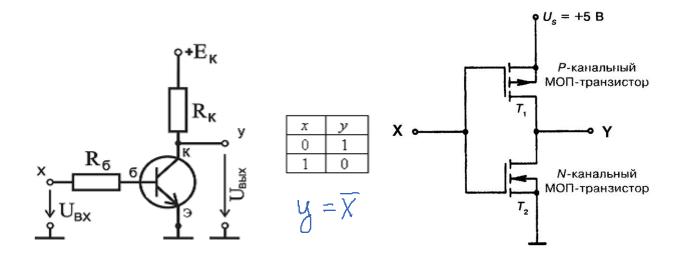


## Результат:

- ✓ аналитическое представление функции
- КС на логических элементах


K155 K555


Условные обозначения в графических схемах

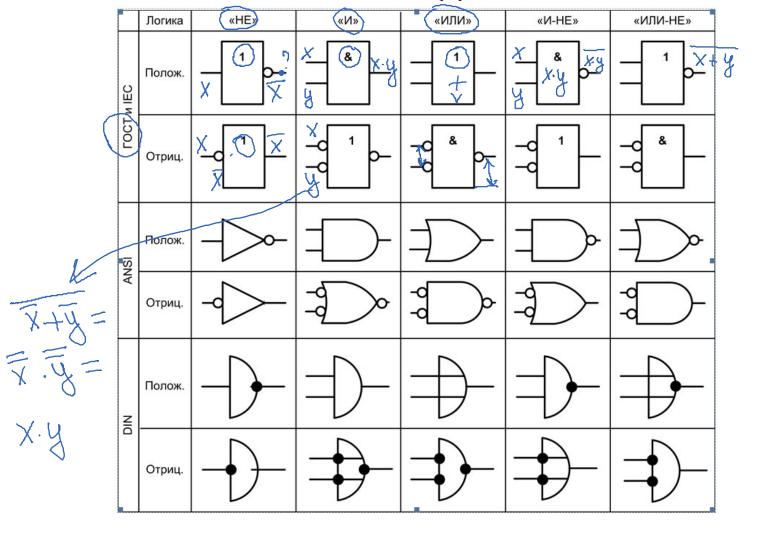

ГОСТ 2.743-91 ЕСКД. Обозначения условные в графических схемах. Элементы цифровой техники.
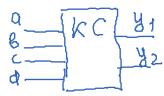
$$y_1(a,b,c,d) = \overline{a \cdot d} + a \cdot \overline{c}$$
$$y_2(a,b,c,d) = \overline{a \cdot b \cdot \overline{c} + \overline{d}}$$



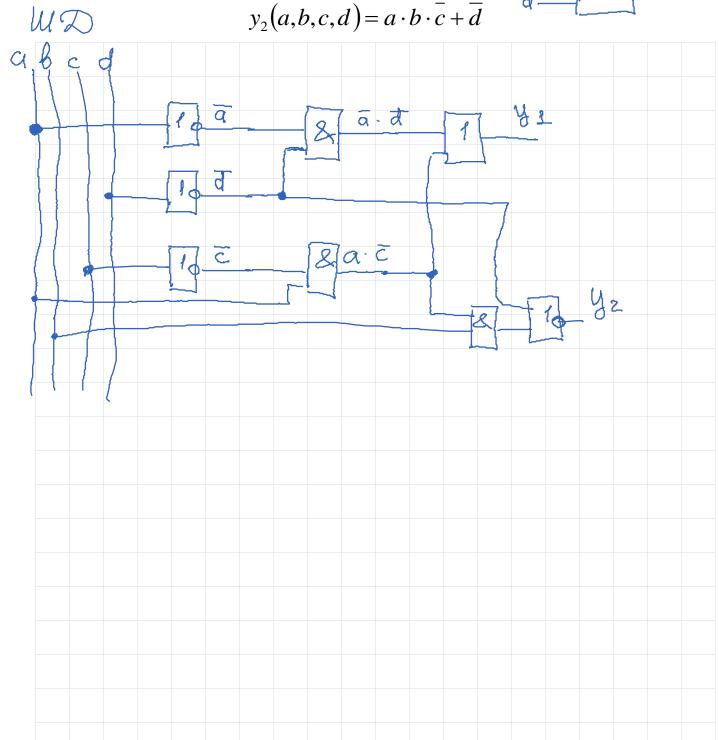

# ЗАДАЧА СИНТЕЗА СХЕМ

Этапы синтеза:

Формализация задачи

– Получение аналитического представления функции

CHOP, op-your

– Минимизация ПФ \Rightarrow 🗘 туши

– Построение КС

### минимизация пф

#### Общая задача минимизации:

Найти аналитическое представление заданной булевой функции в форме, содержащей минимально возможное число букв

### Методы минимизации:

- Метод неопределённых коэффициентов для базиса  $\{ \land, \lor, \neg \}$
- Метод Квайна
- Метод Квайна Мак-Класки
- Метод минимизирующих карт
- Минимизация функций в базисе  $\{\land, \oplus, \neg\}$
- Минимизация в базисе Пирса  $\{\uparrow\}$

. . .


#### Метод минимизирующих карт

Карты Карно

Прямоугольная таблица истинности, каждая строка и каждый столбец которой отмечены частью двоичного набора так, что каждая клетка карты соответствует одному двоичному набору.

Соседние по вертикали, горизонтали и симметрично расположенные на карте отличаются значением лишь одной переменной.

y(a,b,c,d) = (0,2,3,7,8,9,10,11,12,13)

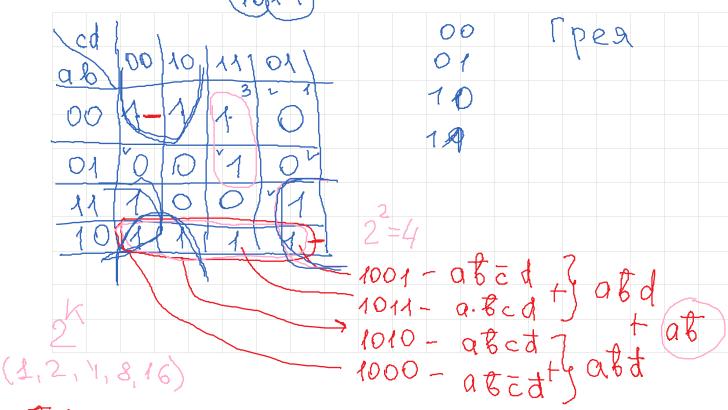

MDHP=al+ac+ +ācd+bd