

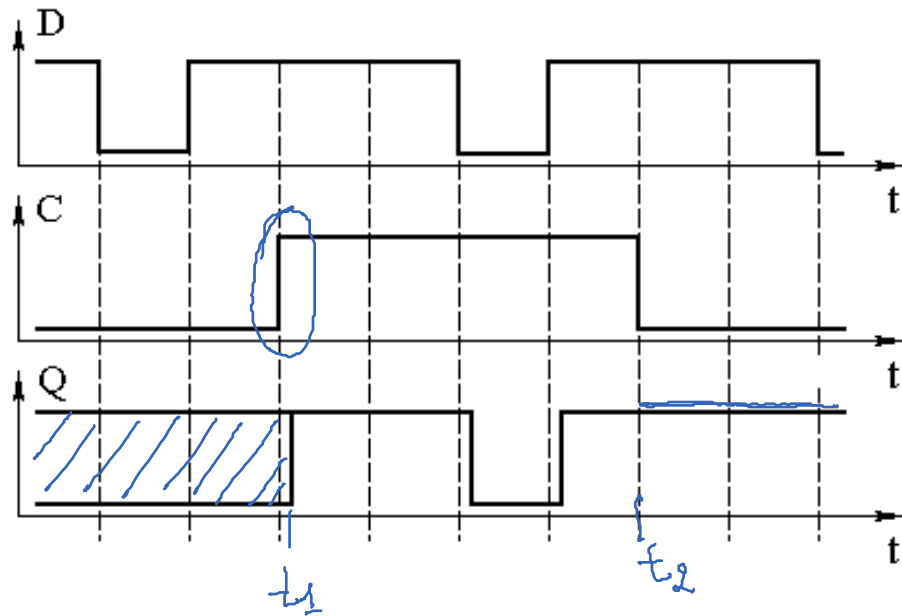
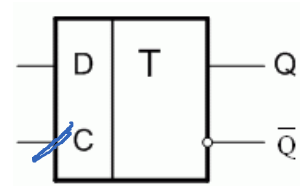
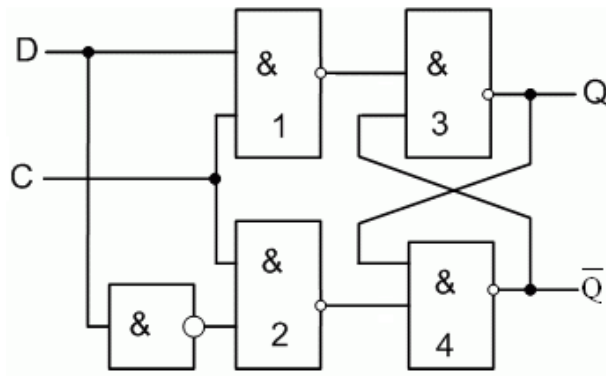


## D-триггеры

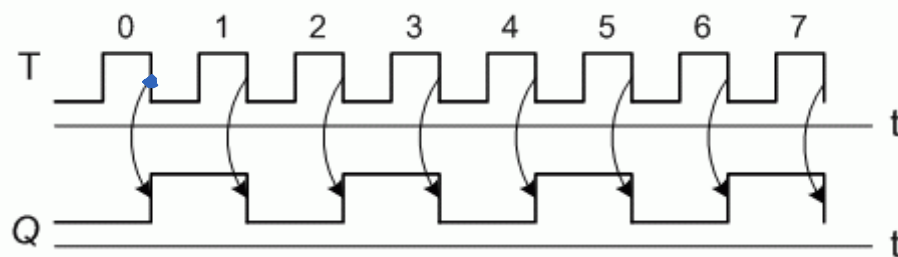


	C	D	Q(t+1)	
	0	*	Q(t)	- хранение
┌	1	0	0	- управ.
└	1	1	1	


## Т-триггеры

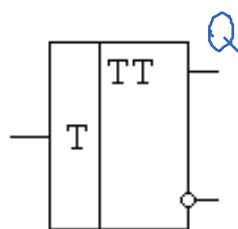

### Счётчики на основе Т-триггеров


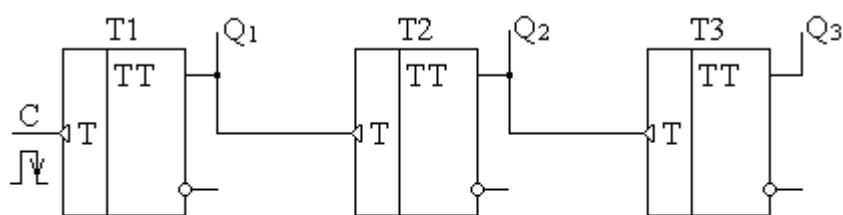


а)


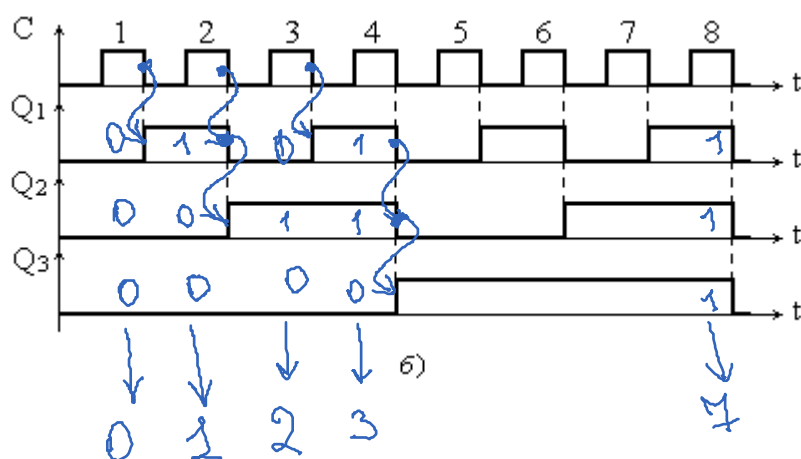


б)

### Т-триггер на основе RS- и D-триггера

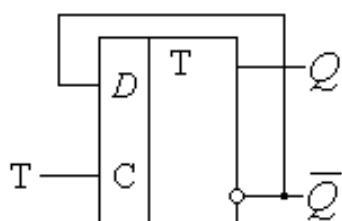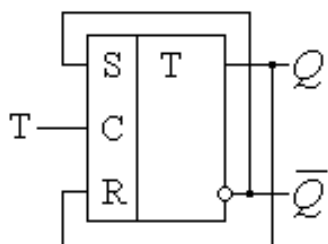

## JK-триггеры

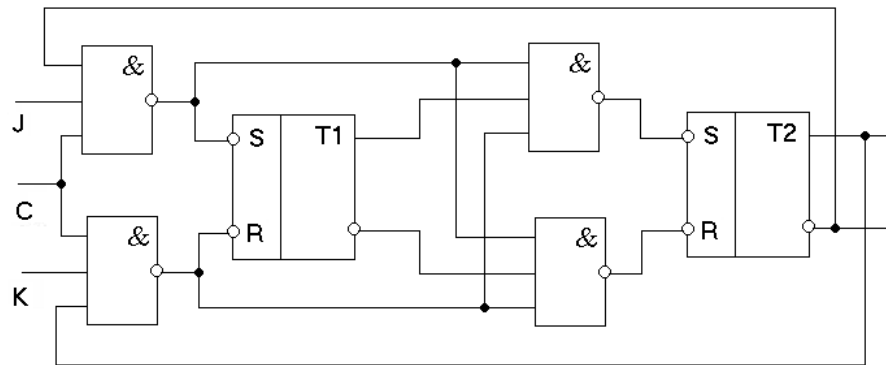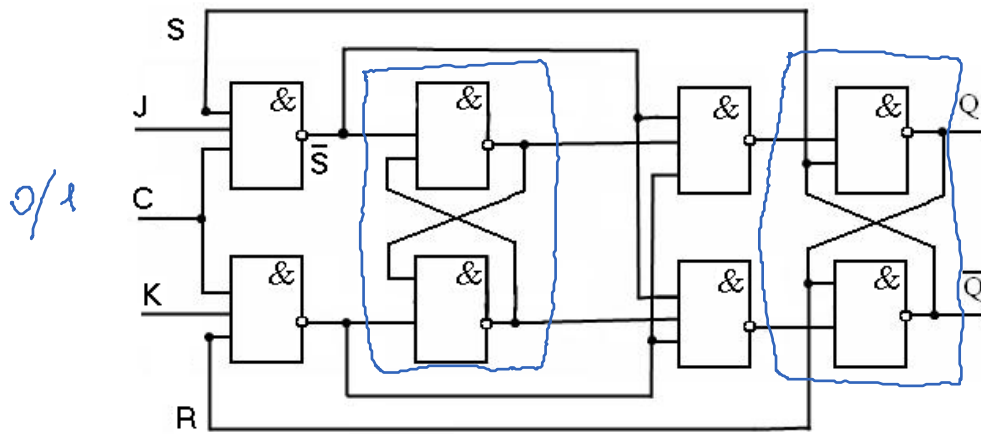

C	J	K	$Q(t+1)$	
*	0	0	$Q(t)$	хранение
L	0	1	0	сброс
L	1	0	1	установка
L	1	1	$\overline{Q(t)}$	счёт

RS-триггер  
T-триггер

